

DCS 數位電路與系統 — 期末考整理 (2022 + 2025)

來源：2022dcs_final.pdf、2025_DCS_Final_Exam.pdf、2025_DCS_Final_Exam_ans.pdf 2025 附官方解答 (紅字)，2022 無解答 (本檔解析為自行推導，標註「▷推導」)。內文已嵌入原卷的電路圖、FSM 表、波形格、程式碼、timing report 等圖片 (存於 images/)。

0. 兩年考點對照表 (Topic Map)

這門課每年題型高度重複，幾乎是固定 8 大主題。掌握下表即涵蓋全部：

#	主題	2022	2025	重要度
A	Pipeline / Parallelism (切 register、cycle time、throughput、latency、utilization)	Q1, Q11	Q1, Q7	★★★★★ 必考
B	Timing Report 判讀 (critical path、slack、setup/hold violation)	Q2(b)(c)	Q2, Q6(a)(b)	★★★★★ 必考
C	Block diagram ↔ RTL 互轉	Q2(a)	Q6(d)	★★★★
D	Waveform 畫圖 (FSM code → 波形)	Q3	Q8	★★★★★ 必考
E	Setup/Hold time violation 計算	Q12	Q9	★★★★★ 必考
F	SRAM 擴充 (width/depth、多 port)	Q7, Q8	Q4	★★★★
G	CDC / Metastability / Synchronizer / Gray code	Q9	Q5	★★★★
H	Microcode FSM (ROM table)	Q10	Q3	★★★
I	FPGA vs ASIC、valid-ready handshake	Q4,5,6	—	★★

一、核心知識點與公式 (先背這些)

A. Pipeline / Parallelism

切 pipeline register 的原則：把 register 插在能讓「最長一段組合邏輯 delay」最小的位置 → 平衡各 stage delay (balance the stages)。critical path = 最慢的那一段。

- Cycle time (含 setup)： $T_{clk} \geq \max(\text{stage delay}) + t_{setup}$
- Throughput = $1 / \text{cycle time}$ (每 cycle 一筆輸出，pipeline 填滿後)。若每筆需 N 個 operation： $\text{throughput} = N \text{ operations} / \text{cycle time}$
- Latency (總延遲，從輸入到該筆輸出)：
- 未 pipeline：= 組合邏輯總 delay
- pipeline 後：= 階數 × cycle time (通常 變長或不變，不會變短！pipeline 提升 throughput，犧牲 single-item latency)
- Hardware utilization = 該 stage 實際忙碌時間 / 總時間。瓶頸 stage (最長) = 100%，其餘 = 自身 delay / 瓶頸 delay。
- 平衡 utilization 的切法：把長 stage 切成多個等長子 stage，使每段 delay 一致 → 全部 100%。
- 避免 stall：可變延遲 / 瓶頸 stage → 用 FIFO buffer 或 複製 (replicate) 該 stage 硬體輪流處理。
- Pipeline vs Replication：pipeline 省面積但 latency 高；replication (平行複製整個 module) 面積大但每份獨立。實務常 replicated pipeline (兩者並用)。

B. Timing Report 判讀

data arrival time = launch clk delay + CK→Q + 組合邏輯 delay
data required time = clk period + capture clk delay - uncertainty - setup

$\text{slack} = \text{data required} - \text{data arrival}$ ($\geq 0 = \text{MET}$, $< 0 = \text{VIOLATED}$)

- **Startpoint / Endpoint** : 報告開頭直接寫明 (launch FF / capture FF 或 input/output port) 。
- **slack MET 不代表最小週期 = 週期 - slack** : 合成工具在更緊的 constraint 下會換不同 cell/架構，最小週期通常**還能更低**，不能直接相減。
- **reg-to-reg path 五段** (2025 Q2 標 a~e) : a launch clk network delay → b launch FF CK→Q → c 組合邏輯雲 → d capture clk network delay → e library setup time 。

E. Setup / Hold Time 檢查 (最常算錯，務必熟)

Setup check (決定最快 clock) : $T_c \geq t_{pcq} + t_{pd}(\text{max}) + t_{\text{setup}}$

Hold check (與 clock 無關) : $t_{ccq} + t_{cd}(\text{min}) \geq t_{\text{hold}}$

- t_{pcq} = propagation clk→Q (max) , t_{ccq} = contamination clk→Q (min)
- t_{pd} = 邏輯 propagation delay (max) , t_{cd} = 邏輯 contamination delay (min)
- **Hold violation 解法** : 在快路徑 (短路徑) 上 **加 delay (buffer)** 使 $t_{ccq} + t_{cd} + \Delta \geq t_{\text{hold}}$ 。加 delay 會吃進 setup 餘裕。
- **Hold 違反與頻率無關**，加快 clock 不會解決也不會惡化 hold 。

F. SRAM 擴充

- **加寬 (word width)** : 多顆 **並聯**，共用同一 address，輸出 **拼接 (concatenate)** 。例：1K×8 ×4 顆 → 1K×32 。
- **加深 (depth)** : 多顆 **堆疊**，用 address 高位元當 **bank select** (decoder 選 chip enable / 輸出端 MUX) 。例：1K×8 ×4 顆 → 4K×8，用 A[11:10] 選 bank 。
- **多 port (同時讀寫)** :
 - 分 bank (address space 切兩半)，兩 port 各自 MUX 連到所定址的 bank；保證不同時打同一 bank 即無衝突。
 - 或複製記憶體 (read 用多份 copy，write 同步寫所有 copy) 。

G. Metastability / CDC / Synchronizer

- **Metastability** : FF 取樣時違反 setup/hold，輸出卡在 0/1 之間的不穩定態，需不定長時間才 resolve 。
- **2-FF synchronizer** : 第一級可能亞穩，但有將近一整個 clock cycle 讓它 resolve，第二級再取樣時穩定機率極高 → 大幅提升 MTBF 。
- **Gray code 跨域** : 相鄰值**只變 1 bit**，即使在轉態瞬間被取樣，也只會拿到舊值或新值 (最多差 1)，不會出現多 bit 同時變造成的錯誤中間值 。
- **CDC 失敗波形** : 來源資料在目標 clk 邊緣附近改變 → 違反 setup/hold → 目標 FF 取到亞穩/錯值 。

H. Microcode FSM

- 用 **ROM** 實作 FSM : **address = {現態 state, 輸入 input}**，**data = {次態 next state, 輸出 output}** 。
- next state 經 register 回授當下一輪 address 高位 。
- **縮小 memory 方法** : ①把 output 與 next-state 分開存 (Moore output 只用 state 定址) ②用 **instruction + program counter** 取代狀態列舉 (microsequencer) ③state/output 編碼壓縮、只存有效列 。

I. FPGA vs ASIC / valid-ready


- **FPGA** : 可重組、NRE 低、上市快、單顆貴、功耗高/效能較低 → 少量、原型 。
- **ASIC** : 光罩 NRE 高、固定不可改、效能/功耗/面積佳、量大才划算 。
- **valid-ready handshake** : **valid && ready** 同時為 1 的 clock 邊緣才成功傳一筆 。
- **簡化** : 拿掉 ready (接收端永遠 ready) → valid-only；或反之只留 ready 。

二、2022 期末考逐題 (共 100 分 ; ▷ 為推導解析)

Part I 實作觀念 (46%)

Q1 Pipeline (8%) — CL1~4 delay = 3/2/2/6 ns · A/B/C 為三個可插點。

1. Pipeline (8%)

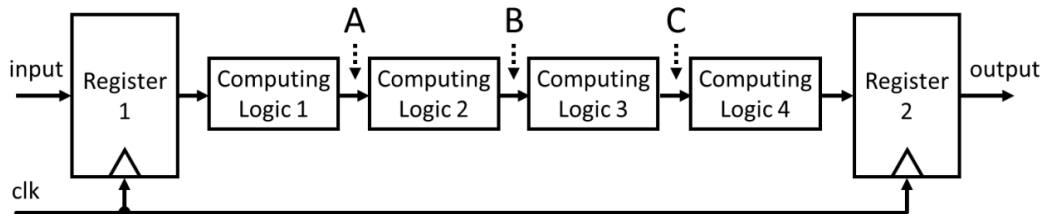


上圖的電路圖中，Computing Logic 1~4 都是單純的組合電路，Register 1、2 皆為正緣觸

- (a) 最佳單一插點？▷ **C**。各方案最長 stage：A→max(3,10)=10、B→max(5,8)=8、C→max(7,6)=**7**。C 最平衡 → cycle time 最短。
- (b) A、C 兩處都插，最短 cycle time？▷ 三段 = {CL1=3, CL2+CL3=4, CL4=6} → **6 ns** (題目只看 CL delay)。
- (c) (b) 的 throughput？運算量 45/40/50/60。▷ 每筆共 195 operations、每 6 ns 出一筆 → **195 / 6 ns ≈ 32.5 G operations/s** (或每秒輸出 1/6ns ≈ 166.7M 筆)。
- (d) 一組 vs 兩組 register 誰 throughput 高？▷ **兩組**。cycle time 6ns < 7ns，瓶頸段更短 → throughput 更高。

Q2 Block diagram & Timing Report (20%) — 給一段 RTL (兩個累加器 data_0/data_1，依 in_sel 選一個累加 in_data，out_data = data_sel + in_data)。

圖例 (adder / multiplexer / DFF)：

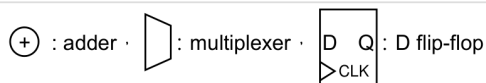

※ **multiplexer** 之選擇訊號順序請標示清楚。

※ 所有訊號不論 **multi-bit bus** 或 **1-bit signal** 都用一條線表示即可。

題目 RTL：

```

4      in_data,
5      in_sel,
6      out_data
7  );
8
9  input clk, rst_n;
10 input [3:0] in_data;
11 input in_sel;
12 output logic [3:0] out_data;
13
14 logic [3:0] data_0, data_0_nxt;
15 logic [3:0] data_1, data_1_nxt;
16 logic [3:0] data_sel, data_add;
17
18 always_ff@(posedge clk or negedge rst_n) begin
19     if (!rst_n) begin
20         data_0 <= 0;
21         data_1 <= 0;
22     end
23     else begin
24         data_0 <= data_0_nxt;
25         data_1 <= data_1_nxt;
26     end
27 end
28
29 always_comb begin
30     if (in_sel)
31         data_sel = data_1;
32     else
33         data_sel = data_0;
34 end
35
36 assign data_add = data_sel + in_data;
37
38 always_comb begin
39     if (in_sel) begin
40         data_0_nxt = data_0;
41         data_1_nxt = data_add;
42     end
43     else begin
44         data_0_nxt = data_add;
45         data_1_nxt = data_1;
46     end
47 end
48
49 assign out_data = data_add;
50
51 endmodule

```

(b) 的 timing report :

回答 critical path 的起點和終點 (2%)

並在(a)的電路圖上畫出此 critical path。(3%)

1	Startpoint: in_sel (input port clocked by clk)		
2	Endpoint: out_data[2]		
3	(output port clocked by clk)		
4	Path Group: clk		
5	Path Type: max		
6			
7	Point	Incr	Path
8	-----		
9	clock clk (rise edge)	0.00	0.00
10	clock network delay (ideal)	0.00	0.00
11	input external delay	2.50	2.50 f
12	in_sel (in)	0.00	2.50 f
13	U50/Y (MXI2X4)	0.12	2.62 f
14	U74/Y (OAI31X2)	0.26	2.88 r
15	U68/Y (XNOR3X4)	0.43	3.32 r
16	out_data[2] (out)	0.00	3.32 r
17	data arrival time		3.32
18			
19	clock clk (rise edge)	5.00	5.00
20	clock network delay (ideal)	0.00	5.00
21	output external delay	-2.50	2.50
22	data required time		2.50
23	-----		
24	data required time		2.50
25	data arrival time		-3.32
26	-----		
27	slack (VIOLATED)		-0.82

(c) 請依照(b)的 timing Report 回答，請問電路發生了什麼問題？

如果有問題發生，請解釋發生原因並寫出如何修改電路解決此問題。(5%)

- (a) 用 adder/mux/comparator/DFF 畫 block diagram (10%) 。▷ 重點：in_sel 控制兩顆 DFF 的 feedback MUX 與 data_sel MUX；adder 算 data_add；out_data 直接接 data_add。
- (b) critical path 起點/終點 (2%) + 畫在圖上 (3%) 。▷ 報告寫明 **Startpoint: in_sel (input port) → Endpoint: out_data[2] (output port)**；路徑 in_sel → MUX → adder → out_data。
- (c) 電路有何問題、原因、如何修 (5%) 。▷ **slack = -0.82 → setup time violation**。原因：**input→output 為純組合路徑且輸出未暫存** (out_data 是 combinational assign)，加上 in/out external delay 後留給邏輯的時間不足。修法：**把輸出暫存 (加 output register) / 切 pipeline / 減少邏輯**，使其變 reg-to-reg。

Q3 Waveform (18%) — 給 Pattern + Design (FSM：IDLE/DECODE/ALU1/ALU2，data_nxt 依狀態做 in_data / ×3 / +3 等)，畫 rst_n、in_valid、in_data、cs、ns、data_reg (各 3%)。

題目 Pattern (左) 與 Design (右)：

```

1 //-----
2 // Pattern
3 //-----
4 logic clk, rst_n;
5 logic in_valid;
6 logic signed [4:0] in_data;
7
8 parameter CYCLE = 5;
9
10 always #(CYCLE/2) clk = ~clk;
11
12 initial begin
13     clk = 0;
14     in_valid = 0;
15     in_data = 0;
16     rst_n = 1;
17     @(posedge clk);
18     rst_n = 0;
19     #(CYCLE);
20     rst_n = 1;
21     @(negedge clk);
22     in_valid = 1;
23     in_data = -4;
24     @(negedge clk);
25     in_valid = 0;
26     in_data = 0;
27     repeat(2)@(negedge clk);
28     in_valid = 1;
29     in_data = 2;
30     @(negedge clk);
31     in_valid = 1;
32     in_data = 4;
33     @(negedge clk);
34     in_valid = 0;
35     in_data = 0;
36     repeat(3)@(negedge clk);
37     $finish;
38 end

```

```

1 //-----
2 // Design
3 //-----
4 logic in_valid;
5 logic signed [4:0] in_data, data_reg, data_nxt;
6 logic [1:0] cs, ns;
7
8 parameter IDLE = 0,
9           DECODE = 1,
10          ALU1 = 2,
11          ALU2 = 3;
12
13 always_ff@(posedge clk or negedge rst_n) begin
14     if (!rst_n)
15         cs <= IDLE;
16     else
17         cs <= ns;
18 end
19
20 always_comb begin
21     case(cs)
22         IDLE:
23             if (in_valid)
24                 ns = DECODE;
25             else
26                 ns = IDLE;
27         DECODE:
28             if (data_reg < 0)
29                 ns = ALU2;
30             else
31                 ns = ALU1;
32         ALU1:
33             ns = IDLE;
34         ALU2:
35             ns = ALU1;
36     endcase
37 end
38
39 always_ff@(posedge clk or negedge rst_n) begin
40     if (!rst_n)
41         data_reg <= 0;
42     else
43         data_reg <= data_nxt;
44 end
45
46 always_comb begin
47     case(cs)
48         IDLE:
49             if (in_valid)
50                 data_nxt = in_data;
51             else
52                 data_nxt = data_reg;
53         DECODE:
54             data_nxt = data_reg;
55         ALU1:
56             data_nxt = data_reg * 3;
57         ALU2:
58             data_nxt = data_reg + 3;
59     endcase
60 end


```

- 4 -

畫法範例 (1-bit / multi-bit) 與要填的空白波形格：



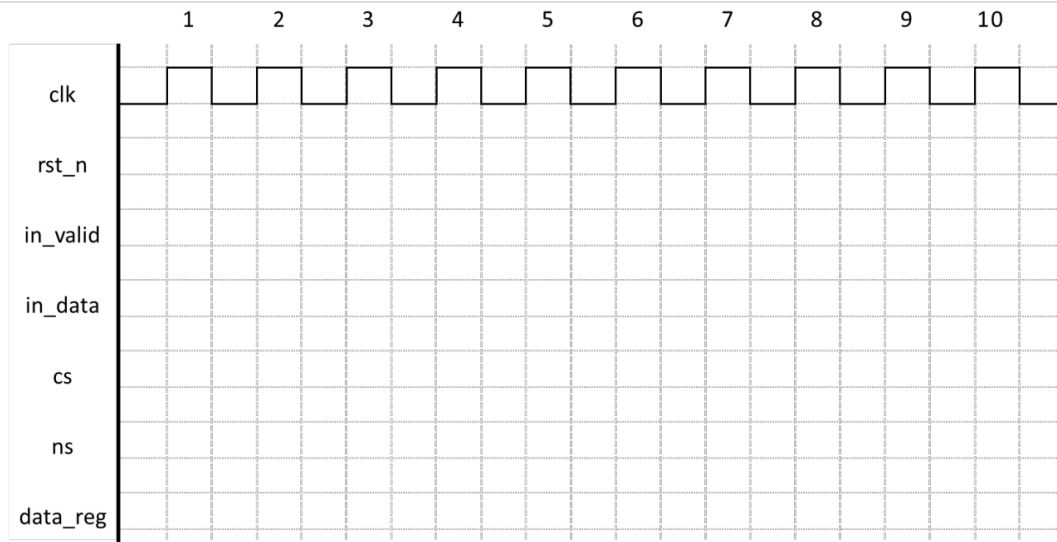
請畫出 rst_n、in_valid、in_data、cs、ns、data_reg (各 3%) 的波型圖。



- ▷ 方法：(1) 先依 Pattern 排出每個 negedge 的 in_valid/in_data；(2) cs 在 posedge 更新 = 前一刻 ns；(3) 注意 `cs<=IDLE` 由 rst_n 非同步；(4) 有號數用 2's complement 標十進位；(5) `repeat(n)@(negedge)` 展開週期數。需逐 cycle 手算 FSM 轉移。

Part II 基本觀念 (23%)

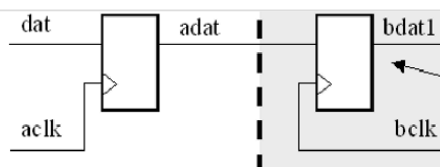- **Q4 (3%)** FPGA vs ASIC 兩點差異 → 見上「知識點 I」。
- **Q5 (3%)** valid-ready 波形說明 → `valid&&ready` 同時 high 才傳；列 clock/data/valid/ready。
- **Q6 (3%)** 簡化 valid-ready → 拿掉 ready 變 valid-only (或反向)。
- **Q7 (3%)** 16K×4 SRAM 做 64-bit 輸出 → **16 顆並聯** (64/4)，共用 14-bit address，輸出拼接。
- **Q8 (3%)** 支援 3 組同時讀寫、每組 4-bit → 多 port 記憶體：以複製/分 bank + MUX 路由三組 address/data。
- **Q9 (4%)** adat 跨 aclk→bclk 失敗波形 → adat 在 bclk 邊緣附近變動，bdat1 取到亞穩/錯值 (列 aclk/adat/bclk/bdat1)。



10. microcode programming 是一種常見的 FSM 實現方法。請針對以下 FSM table，畫出完整使用 microcode 方法的 FSM 實現電路。請列出 microcode 中 memory 所儲存的資料與對應位址。(4%)


gew	11	10	10	001100
yew	10	00	00	001010

- **Q10 (4%)** Microcode FSM (gns/yens/gew/yew 號誌機) → ROM：address={state, input(lc)}，data={next state, output 6-bit}。逐列列出位址與資料。

Part III Design problem (31%)

Q11 Pipelining & parallelism (18%) — HD media chip · 2000×1000 @100Hz · 單 module 處理 1 pixel 需 10μs · $t_{reg}=0$ 。 - (a) 需要的 throughput ? $\triangleright 2000 \times 1000 \times 100 = 2 \times 10^8 \text{ pixels/s}$ 。 - (b) 單一長 pipeline 能達標嗎? 需幾級? $\triangleright$ pipeline throughput = $1/t_{reg}$... 但每級至少要能每 $(1/2e8 \text{ s} = 5\text{ns})$ 出一筆。單一 pipeline throughput 上限受最慢級限制; 10μs 切成 N 級每級 10μs/N, 要 $\leq 5\text{ns} \rightarrow N \geq 2000$ 級。 - (c) 為何 (b) 是壞主意? $\triangleright$ 級數太多 $\rightarrow$ register 面積/功耗暴增、latency = $N \times 5\text{ns}$ 很大、設計不切實際。 - (d) 改用複製整個 module 要幾份? $\triangleright$ 每份 10μs 處理一筆, 需 throughput 2e8/s $\rightarrow$ 需 $2 \times 10^8 \times 10\mu\text{s} = 2000$ 份。 - (e) 為何也是壞主意? $\triangleright$ 2000 份完整 module $\rightarrow$ 面積/功耗/成本爆炸。 - (f) 改用「複製的 10 級 pipeline」要幾份? $\triangleright$ 每份 10 級、每級 1μs、每 1μs 出一筆 $\rightarrow$ 單份 throughput 1e6/s; 需 2e8/s $\rightarrow$ 200 份。

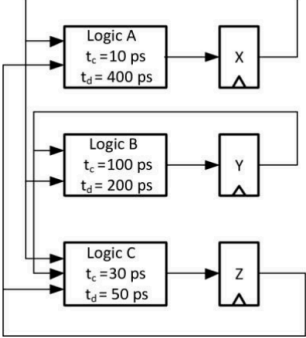Q12 Setup/Hold violation (13%) — DFF A : $t_s=20, t_h=30, t_{ccq}=10, t_{pcq}=20$ (ps) · 2GHz ($T_c=500\text{ps}$) 。三條路徑 Logic A/B/C (t_c/t_d 見表) 。



Parameter (ps)	DFF A
Setup time: t_s	20
Hold time: t_h	30
Contamination delay, clock to q, T_{ccq}	10
Propagation delay, clock to q, t_{dcq}	20

(Hint: setup time check, $t_{cy} \geq t_{dCQ} + t_{dMax} + t_s$
Hold time check, $t_h \leq t_{cCQ} + t_{cMin}$)

- (a) 哪裡要加 delay ? $\triangleright$ Hold check : $t_{ccq} + t_{cd} \geq t_h=30$ 。最短路徑 Logic C : $10+30=40 \geq 30$ OK ; Logic A : $10+10=20 < 30 \rightarrow$ **A $\rightarrow$ X 違反 hold** , 需加 delay 。 - (b) 需加多少 delay ? $\triangleright$ 補到 $10 + (10+\Delta) \geq 30 \rightarrow \Delta \geq 10\text{ps}$ 。 - (c) 重檢 setup、能否更快? $\triangleright$ Setup : $T_c \geq t_{pcq} + t_{pd}(\text{max}) + t_s$ 。最大 $td=400$ (Logic A) : $20+400+20=440\text{ps}$ (加 hold 修正的 10ps $\rightarrow 20+410+20=450\text{ps}$) 。 $\triangleright$ 最快 cycle time $\approx 450\text{ps}$ ($> 2\text{GHz}$ 可, 約 2.22GHz) 。


三、2025 期末考逐題 + 官方解答 (共 100 分)

Q1 Pipeline & parallel (10%) — 三段 A/B/C latency = 8/16/4 cycles 。 - (a) 畫 4 筆連續輸入 pipeline diagram + utilization 。
Ans : A=50%、B=100%、C=25% (瓶頸 B=16, 每 16 cycle 收一筆; 圖中每格=4 cycles) 。 - (b) 用最少 stage 同時讓 utilization 最大? **Ans : A 切 2 段 (8 $\rightarrow$ 4/4)、B 切 4 段 (16 $\rightarrow$ 4 $\times$ 4)、C 不切 (4)** , 全部 4 cycles $\rightarrow 100\%$, 共 7 級。 - (c) B 變動延遲 (input=1 $\rightarrow$ 16cyc, 0 $\rightarrow$ 4cyc) , 序列 1010 畫 pipeline diagram 。**Ans : 會 stall , 需畫出氣泡** 。 - (d) 如何防 stall ? **Ans : 加 FIFO 緩衝 / 複製 B 硬體** , 給合理方法 + block diagram 。

官方解答 pipeline diagram ((a) utilization、(b) 切法、(c) stall) :


(a) 兩種畫法皆可，pipeline diagram 正確 1 分，utilization rate 正確 1 分

Utilization rate: A=50% B=100% C=25%

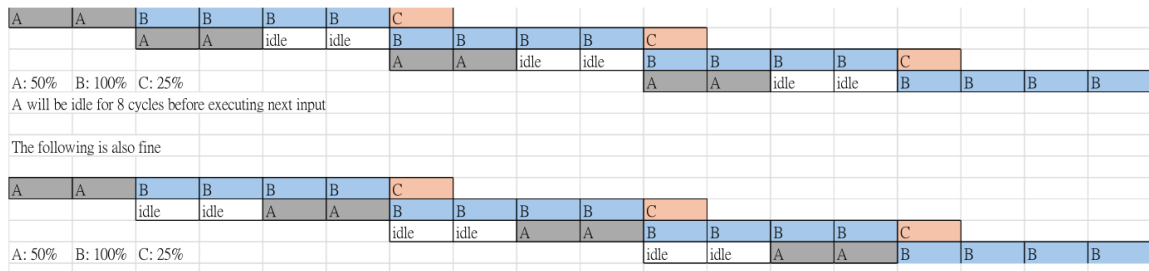


(註:每一格是 4 cycles)

(b) 寫出 A 切 2 stage，B 切 4 stage 得 3 分

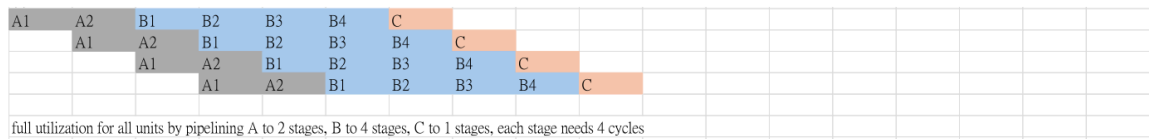

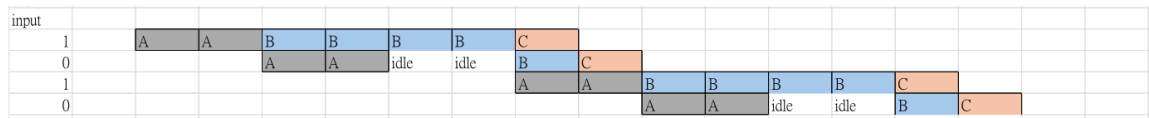
(c) 共有 3 個 stage(A,B,C)的訊號，ABC 1 種有錯扣 1 分，扣完為止



(d) 若提出方法合理得 2 分，電路 block diagram 正確得 1 分

Q2 Timing path a~e (10%) — 由 timing report 畫 reg-to-reg 五段。

FROM	THRU	FACTOR
clock clk (rise edge)	0.00	0.00
clock network delay (propagated)	0.15	0.15
reg_file/data_reg[15]/CK (DFCNQD1BWP7T30P140)	0.00	0.15
reg_file/data_reg[15]/Q (DFCNQD1BWP7T30P140)	0.12	0.27
reg_file/data_out[15] (reg_file)	0.00	0.27
U156/A1 (NAND2D1BWP7T30P140)	0.00	0.27
U156/Z (NAND2D1BWP7T30P140)	0.04	0.31
U157/A1 (INV01BWP7T30P140)	0.01	0.32
U157/Z (INV01BWP7T30P140)	0.02	0.34
alu_out_reg[7]/D (DFCNQD1BWP7T30P140)	0.00	0.34
data arrival time		0.34
clock clk (rise edge)	1.00	1.00
clock network delay (propagated)	0.18	1.18
clock uncertainty	-0.05	1.13
alu_out_reg[7]/CK (DFCNQD1BWP7T30P140)	0.00	1.13
library setup time	-0.04	1.09
data required time		1.09
data arrival time		-0.34
slack (MET)		0.75

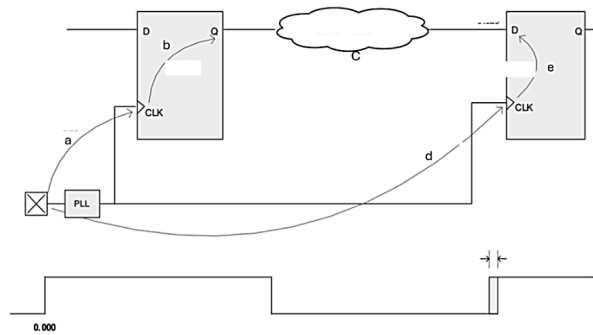


1

Ans : a=0.15 (launch clk network) 、b=0.12 (CK→Q) 、c=0.07 (組合邏輯) 、d=0.18 (capture clk network) 、e=0.04 (library setup time) 。

Q3 Microcode FSM (10%)

3. (10%) (Microcode programming and FSM)

	$Q_1 Q_2 Q_3$	$Q_1+Q_2+Q_3$		Z	
		X=0	X=1	X=0	X=1
A	000	100	101	1	0
B	100	111	110	1	0
C	101	110	110	0	1
D	111	011	011	0	1
E	110	011	010	1	0

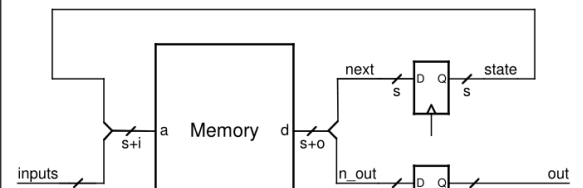

- (a) 列 ROM 內容 · address = {Q1,Q2,Q3,X} (4-bit) → data = {Q1+,Q2+,Q3+,Z} :

Addr	Data	Addr	Data
0000	1001	1000	1111
0001	1010	1001	1100
0010	xxxx	1010	1100
0011	xxxx	1011	1101
0100	0001	1100	0111
0101	xxxx	1101	0100
0110	0000	1110	0110
0111	0001	1111	0111

(需完整列 16 條 ; 標 x 的三條可不寫 。 address/data 未標 bit 排列方式會扣分 。) - (b) state/input 增加時 memory 變大 · 提兩種縮法 。 Ans : ①把 state 與 output 分開存 ; ②用 instruction + program counter 取代 state 列舉 (每法 2 分) 。


Q4 Memory usage (10%) — 基本 1K×8 SRAM 。 - (a) 組 1K×32 : 4 顆並聯 , 同 address A[9:0] , 輸出拼成 32-bit 。 - (b) 組 4K×8 : 4 顆 , A[9:0] 進每顆 , 用 A[11:10] 在輸出端 MUX 選 bank 。 - (c) 組 2K×8 雙 port (一讀一寫/兩讀/兩寫 , 兩 port 不同 address space) : 用兩塊 1K×8 , 依 address MSB 用 MUX 把每個 port 路由到對應 bank ; 因兩 port 不會同時打同一 bank → 無衝突。需 MUX 路由 address/data + 讀資料 MUX 回兩 port 。

官方解答 (a)(b) 與 (c) block diagram :

block diagram and specify your address and data bits clearly.

(a) (2%) Build a 1Kx32bits SRAM with the basic SRAM block.

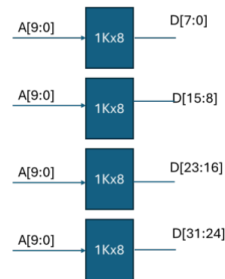(a) All 1Kx8 use the same address A[9:0], concatenate their output to be 32 bits




得分	標準
1	畫出四個 SRAM
2	清楚標明所有接線

補充說明：應清楚標明將輸入與輸出資料每 8 bit 一組分別放在四個 SRAM 才能算做清楚標明接線。

(b) (3%) Build a 4Kx8bits SRAM with the basic SRAM block.

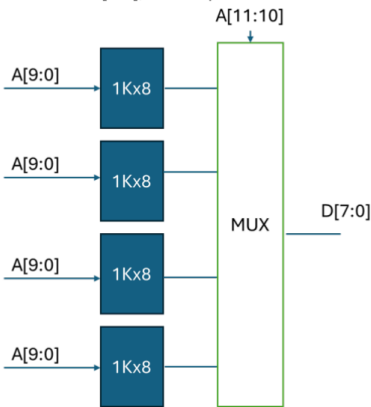(b) All 1Kx8 use the same address A[9:0], The output is selected from the one of banks




得分	標準
1	畫出四個 SRAM
2	在輸出部分畫出 MUX
3	清楚標明所有接線

補充說明：若是沒有提及使用 2 bit 做選擇會視作沒有清楚標明接線(拿不到 3 分)。另外其實 data in 的部分也應該要使用 A[11:10]去選擇是否輸入,但是助教確認上課簡報中沒有相關範例(都只畫

the basic SRAM block that allows two ports access (one read and one write per cycle or two read per cycle or two write per cycle. Assume the two ports access different addresses. There are two address spaces divided evenly, and the two ports won't access the same address space at the same time.) Hint. Use two memory blocks. Add additional logic if necessary. Explain how it works.

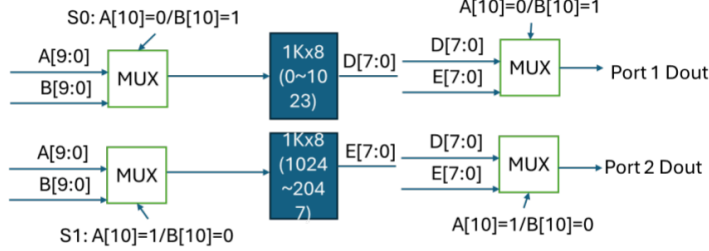(c)SRAM 1 (associated with port 1), address input: select one of two port address lines
Similar for SRAM 2 (for port 2), other control like CE or write or read can be omitted



SRAM1/2 Data Input (Din0-Din7):

- MUX inputs: Din0_0-Din0_7 (Port 0) or Din1_0-Din1_7 (Port 1).
- Select: Same as address (S0/S1).

Block diagram 部分佔 4 分

得分

標準

Q5 Metastability & Synchronizer (10%) — 見上「知識點 G」。 - (a) metastability 定義 (取樣違反 setup/hold → 不穩定態，需不定時間 resolve)。 - (b) 2-FF 為何有效 (給將近一 cycle resolve，第二級取到穩定值，提升 MTBF)。 - (c) Gray code 為何適合多 bit 跨域 (相鄰只變 1 bit，避免多 bit 同變的錯誤中間值)。

Q6 Jerry SystemVerilog (12%) — 八個 8-bit 輸入分兩組各 4 個相加再相乘；4ns clock，slack=0.01。

block diagram 與 timing report：

clock network delay (ideal)	0.00	0.00
s1_sum_reg_0__1_/CK (DFFRHQX4)	0.00	0.00 r
s1_sum_reg_0__1_/Q (DFFRHQX4)	0.31	0.31 r
U171/Y (BUF8)	0.16	0.48 r
U270/Y (XNOR2XL)	0.40	0.88 f
U202/Y (OAI22XL)	0.23	1.11 r
U528/CO (ADDFX1)	0.68	1.79 r
U217/S (ADDFX1)	0.42	2.21 f
U529/Y (NOR2X1)	0.15	2.36 r
U530/Y (INVX2)	0.07	2.43 f
U543/Y (AOI21X1)	0.15	2.58 r
U544/Y (AOI21X1)	0.15	2.73 f
U546/Y (AOI21X2)	0.24	2.97 r
U554/Y (AOI21X2)	0.17	3.14 f
U573/Y (AOI21XL)	0.22	3.36 r
U578/Y (XOR2X1)	0.25	3.61 f
s2_result_reg_16_/D (DFFRHQXL)	0.00	3.61 f
data arrival time		3.61
clock clk (rise edge)	4.00	4.00
clock network delay (ideal)	0.00	4.00
clock uncertainty	-0.10	3.90
s2_result_reg_16_/CK (DFFRHQXL)	0.00	3.90 r
library setup time	-0.28	3.62
data required time		3.62
data required time		3.62
data arrival time		-3.61
slack (MET)		0.01

(a) (3%) The timing report shows a slack of 0.01 ns. Does this mean the minimum clock period is 3.99 ns?

Explain.

(b) (3%) Jerry considers inserting a pipeline stage into the adder tree that connects stage 0 and stage 1 to

- (a) slack 0.01 → 最小週期是 3.99ns 嗎？**Ans：不能 (不對)**。合成在更緊 constraint 下會換不同硬體/架構，最小週期通常還能更低，不能直接用 4-0.01 推；且 slack>0 幾乎必有優化空間 (不接受「小數點精確度」鑽牛角尖式回答)。
- (b) 在 stage0↔stage1 的 adder tree 插 pipeline 能降週期嗎？**Ans：不能**。critical path 在 s1→s2 (乘法器) 之間，不在 s0→s1，縮 s0→s1 無效。
- (c) reset 測試 task 的問題？**Ans：應用 != 而非 !=**。!= 無法偵測 unknown (X)；訊號為 X 時會偵測不到錯誤。

describe when it may fail and provide a corrected version.

```
task check_reset; begin
    force clk = 0;
    rst_n = 'b0;
    #(20) if(out_valid != 'b0 || out_result != 'b0) reset_fail;
    rst_n = 'b1;
    #(10); release clk;
end endtask
```

(d) (3%) Jerry wants to add a new 2-bit input signal in_mode, which specifies the offset for shifting in_data.

- (d) 加 in_mode 做 circular shift · Tom vs Jerry 哪個面積小？

Tom's design:

```
logic [0:7][7:0] select;
always_comb begin
    case(s0_mode)
        2'b00: select = s0_data;
        2'b01: select = {s0_data[7], s0_data[0:6]};
        2'b10: select = {s0_data[6:7], s0_data[0:5]};
        2'b11: select = {s0_data[5:7], s0_data[0:4]};
        default: select = 'bx;
    endcase
    s1_sum_ns[0] = select[0] + select[1] + select[2] + select[3];
    s1_sum_ns[1] = select[4] + select[5] + select[6] + select[7];
end
```


Jerry's design:

```
always_comb begin
    case(s0_mode)
        2'b00: begin
            s1_sum_ns[0] = s0_data[0] + s0_data[1] + s0_data[2] + s0_data[3];
            s1_sum_ns[1] = s0_data[4] + s0_data[5] + s0_data[6] + s0_data[7];
        end
        2'b01: begin
            s1_sum_ns[0] = s0_data[7] + s0_data[0] + s0_data[1] + s0_data[2];
            s1_sum_ns[1] = s0_data[3] + s0_data[4] + s0_data[5] + s0_data[6];
        end
        2'b10: begin
            s1_sum_ns[0] = s0_data[6] + s0_data[7] + s0_data[0] + s0_data[1];
            s1_sum_ns[1] = s0_data[2] + s0_data[3] + s0_data[4] + s0_data[5];
        end
        2'b11: begin
            s1_sum_ns[0] = s0_data[5] + s0_data[6] + s0_data[7] + s0_data[0];
            s1_sum_ns[1] = s0_data[1] + s0_data[2] + s0_data[3] + s0_data[4];
        end
        default: s1_sum_ns = 'bx;
    endcase
end
```

7. (12%) Pipeline.

Ans : Tom 較小。Jerry 在 4 種 mode 各開一套加法硬體 (4 套) ; Tom 先用 MUX 選資料、只保留一套加法器 → 面積較小。(參考面積 Tom≈25181 · Jerry≈32941)

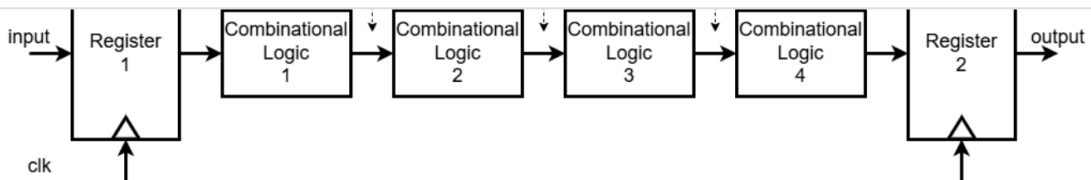Q7 Pipeline (12%) — CL1~4 delay=3/5/7/1 ns · setup=1ns · hold=0 · A/B/C 三插點。



In the circuit diagram above, Combinational Logic 1~4 are all combinational circuit blocks, and Register 1 and 2 are positive-edge-triggered D flip-flops. The delays of Combinational Logic 1~4 are 3ns, 5ns, 7ns, and 1ns respectively. Assume that other delays are negligible, and **the register setup time is 1ns**, hold time is 0.

- (a) 最佳插點 ? Ans : B (cycle time 最小、throughput 最大) 。各方案最低 cycle time (含 setup 1ns) : - 切 A : $\max(3, 5+7+1)+1 = 14\text{ns}$ - 切 B : $\max(3+5, 7+1)+1 = 9\text{ns}$ ✓ 最平衡 - 切 C : $\max(3+5+7, 1)+1 = 16\text{ns}$ - (b) (a) 後最短 cycle time ? Ans : 9ns (兩段各 8ns 邏輯 + 1ns setup = 9ns) 。 - (c) pipeline 前/後 throughput ? - 前 : $\text{cycle} = 3+5+7+1 + 1(\text{setup}) = 17\text{ns} \rightarrow \text{throughput} = 1/17\text{ns} \approx 58.82 \text{ MOPS}$ - 後 : $\text{cycle} = 9\text{ns} \rightarrow \text{throughput} = 1/9\text{ns} \approx 111.11 \text{ MOPS}$ - (d) latency 會變短嗎 ? Ans : 不會。latency 是輸出總時間, pipeline 後 latency 反而增加或不變 (級數×cycle time) 。 - (e) 能否再加一個 register 進一步提升 throughput ? Ans : 不能。切 B 後兩段都是 8ns (兩個並列 critical path) , 且 CL3=7ns 為不可分割的單一 block ; 再把 register 擺 A 或 C 只能切開其中一段, 另一段 8ns 仍在 → cycle time 卡在 9ns 無法下降。

Q8 Waveform (14%) — FSM : IDLE/DIN/COM1/COM2/OUT · out_num 在 COM1 做 +2 · COM2 做 >>1 · in_reg 有號。

題目 Pattern (左) + Design (右) 與要填的空白格 :

Please refer to the following Pattern and Design code and draw the corresponding waveform diagram.

Please complete the waveform on the next page of this exam paper.

```


11 //-----
12 //  PATTERN
13 //-----
14 output logic clk, rst_n;
15 output logic in_valid;
16 output logic [3:0] in_num;
17 input out_valid;
18 input [3:0] out_num;
19
20 parameter CYCLE = 10;
21 always #(CYCLE/2.0) clk = ~clk;
22 initial clk = 0;
23
24 initial begin
25     in_valid = 0;
26     in_num = 0;
27     rst_n = 1;
28     @(negedge clk) rst_n = 0;
29     @(negedge clk) rst_n = 1;
30     in_valid = 1;
31     in_num = 8;
32     @(negedge clk);
33     in_num = 5;
34     @(negedge clk);
35     in_valid = 0;
36     in_num = 0;
37     wait(out_valid == 1);
38     repeat(2) @(negedge clk);
39     in_valid = 1;
40     in_num = 2;
41     @(negedge clk);
42     in_valid = 0;
43     in_num = 0;
44
45     repeat(10) @(negedge clk);
46     $finish;
47 end

```

```

11 //-----
12 //  DESIGN
13 //-----
14 input clk, rst_n;
15 input in_valid;
16 input [3:0] in_num;
17 output logic out_valid;
18 output logic [3:0] out_num;
19
20 parameter IDLE=0, DIN=1, COM1=2, COM2=3, OUT=4;
21 logic [2:0] cs, ns;
22 logic [3:0] out_num_next;
23 logic signed [3:0] in_reg, in_reg_next;
24
25 always_ff @(posedge clk) begin
26     if(!rst_n) cs <= IDLE;
27     else cs <= ns;
28 end
29 always_comb begin
30     case(cs)
31         IDLE:
32             if(in_valid) ns = DIN;
33             else ns = IDLE;
34         DIN:
35             if(!in_valid) ns = OUT;
36             else if(in_reg < 4) ns = COM1;
37             else ns = COM2;
38         COM1: ns = OUT;
39         COM2: ns = COM1;
40         OUT: ns = IDLE;
41         default: ns = 'dx;
42     endcase
43 end
44
45 always_ff @(posedge clk) begin
46     if(!rst_n) in_reg <= 0;
47     else in_reg <= in_reg_next;
48 end
49 always_comb begin
50     if(in_valid) in_reg_next = in_num;
51     else in_reg_next = in_reg;
52 end
53
54 always_ff @(posedge clk) begin
55     if(!rst_n) out_num <= 0;
56     else out_num <= out_num_next;
57 end
58 always_comb begin
59     if(cs == COM1) out_num_next = out_num + 2;
60     else if(cs == COM2) out_num_next = out_num >> 1;
61     else if(in_valid) out_num_next = in_num;
62     else out_num_next = in_reg;
63 end
64 assign out_valid = (cs == OUT)? 1: 0;


```

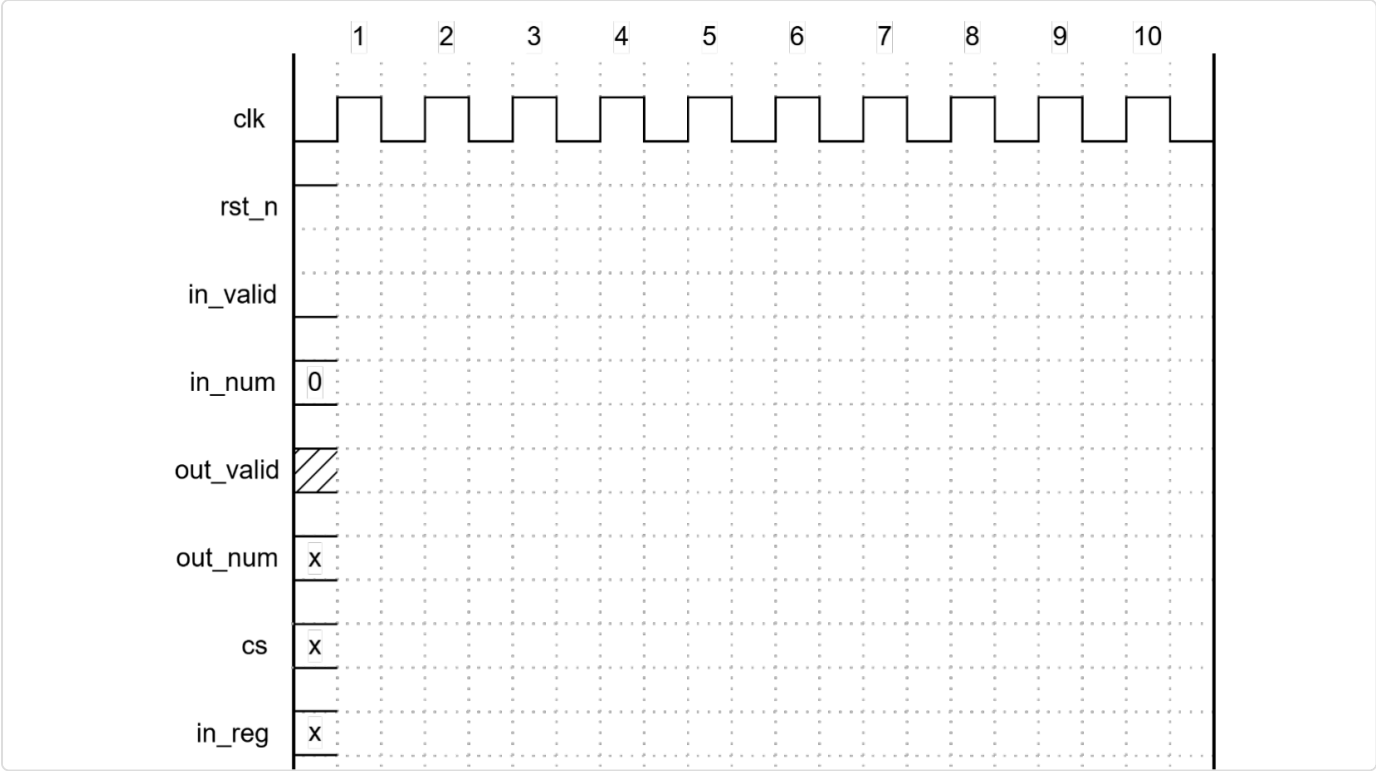

Ans 波形 (10 cycle) :

cycle	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
in_num	0	8	5	0	0	2	0	0	0	0
out_num	x	0	8	5	7	5	—	2	—	—
cs	x	0	1	2	4	0	1	4	0	—
in_reg	x	0	-8	—	5	—	—	2	—	—

官方解答波形 :

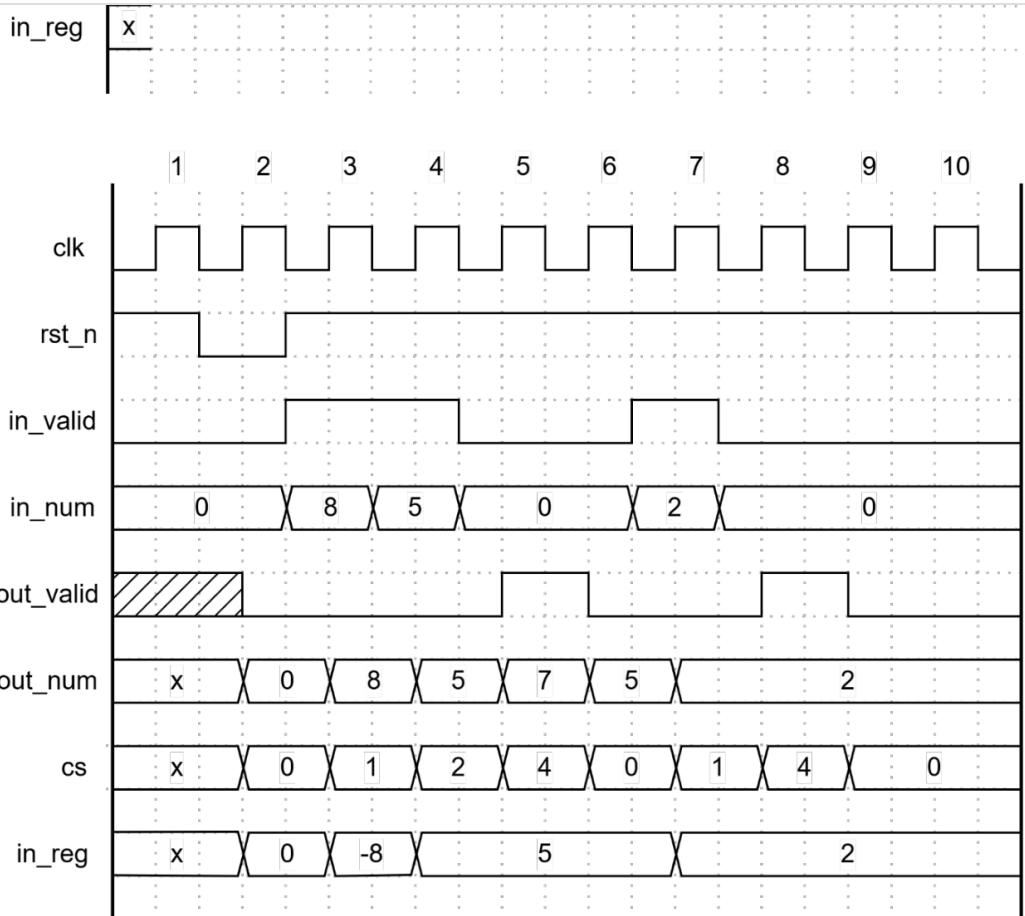

Ans:

評分標準：

每個訊號 2 分，以下是常見扣分項目


10

(評分每訊號 2 分。常見扣分：in_reg=-8 寫成 output 錯/晚一 cycle；out_valid 高的 cycle 沒對；第二筆 input 跳錯導致輸出錯；reset 在 posedge 變動。)

Q9 Setup/Hold (12%) — DFF A : $t_{\text{setup}}=30, t_{\text{hold}}=35, t_{\text{ccq}}=10, t_{\text{pcq}}=20$ (ps) · 2GHz ($T_c=500\text{ps}$) 。 Logic A/B/C : $t_c=10/100/30, t_d=400/200/50$ ps 。

(b) (4%) How to solve it. And write the timing check formula after your modification.

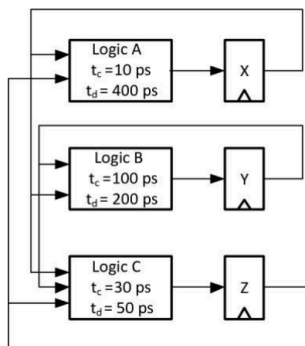(c) (4%) Recheck for timing violations. Is it possible to run faster than 2 GHz clock? Derive the cycle time for this maximum clock frequency.



Parameter (ps)	DFF A
Setup time: t_{setup}	30
Hold time: t_{hold}	35
Contamination delay, clock to q, t_{ccq}	10
Propagation delay, clock to q, t_{pcq}	20

- (a) 有無 violation ? **Ans : Hold violation @ A→X** 。 $t_{\text{hold}} \leq t_{\text{ccq}} + t_{\text{cd}} \rightarrow 35 \leq 10 + 10 = 20$ 違反 。 (Setup : $T_c=500 \geq 20+400+30=450$ OK · 無 setup violation 。) - (b) 如何解 ? **Ans : 在 Logic A 加 15ps delay** · 使 $35 \leq 10 + (10+15)=35$ 成立 。 (沒寫不等式 / 解法錯 / 數字錯 扣 2 分 。) - (c) 重檢、能否更快 ? **Ans : 加 15ps 後 setup : $T_c \geq t_{\text{pcq}} + t_{\text{pd}} + t_{\text{setup}} + 15 = 20+400+30+15 = 465\text{ps}$** → 最快 $\approx 465\text{ps}$ (>2GHz · 約 2.15GHz) 。

四、考前衝刺重點 (最容易考 & 最容易錯)

1. **Setup/Hold 公式方向別記反** : setup 決定**最快 clock** ($T_c \geq t_{pcq} + t_{pd} + t_{setup}$) ; hold 與 clock 無關 ($t_{ccq} + t_{cd} \geq t_{hold}$) , 違反就在**最短路徑**加 delay 。
 2. **Pipeline latency 不會變短**——只提升 throughput ; 考題每年都問 , 標準答案一律「不變或變長」。
 3. 切 **register = 平衡各 stage** , cycle time = 最長段 + setup 。
 4. **slack ≠ 最小週期 - slack** : 最小週期要重新合成 , 通常更低 。
 5. **Waveform** : cs 在 posedge 更新 (=上一 ns) 、非同步 reset 、有號數用 2's complement 、 **repeat(n)** 要展開、輸出比輸入晚一級 。
 6. **SRAM** : 加寬=並聯拼接、加深=高位選 bank、多 port=分 bank+MUX 。
 7. **CDC** : 2-FF synchronizer 原理、Gray code 只變 1 bit、metastability 定義 。
 8. **Microcode** : address={state,input}、data={next state,output} ; 縮 memory=分存 output / 用 PC+instruction 。
 9. **Verilog 驗證細節** : 比較含 X 要用 `=== / !==` , 不可用 `== / !=` 。
 10. **面積比較** : 用 MUX 提前選資料 (共用一套運算) 比每個 mode 各開一套硬體小 。
-

整理時間 : 2026-06-08